

20141119/13

起振条件

互感反馈自激振荡器

课程回顾

平衡条件

实用电路

10分钟

稳定条件

三点式LC振荡器

考毕兹

电容三点式

电路原理

40分钟

交流等效

相位条件

哈特莱

电感三点式

振幅条件

优点缺点

15分钟

重点

相位平衡条件

射同基（集）反

20分钟

重点

重点

习题4-5

作业思考

习题4-9、4-10

15分钟