 


数字频率计设计与仿真

组员：周若华
刘金凯

数字频率计



用一个稳定的频率源作为基准时钟，对比测量其他信号的频率。通常情况下计算每秒内待测信号的脉冲个数，也就是称闸门时间为1秒。闸门时间也可以大于或小于一秒。闸门时间越长，得到的频率值就越准确。

数字频率计

因为在电脑上仿真，所以这里用基准时钟clk 来测量被测时钟clk1。clk clk1 在仿真波形文件里设定步骤

- 1、先产生一个持续时间为一秒的的闸门信号
- 2、获取7位十进制计数器的计数脉冲
- 3、对被测信号计脉冲数
- 4、把7位十进制计数器有效的高4位数据送入码寄存器bcd0~3，然后动态显示
- 5、译码

频率计源代码

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity plj is
    port ( start:in std_logic;           --复位信号
          clk :in std_logic;             --系统时钟
          clk1:in std_logic;             --被测信号
          yy1:out std_logic_vector(7 downto 0); --八段码
          w1 :out std_logic_vector(3 downto 0)); --数码管位选信号
end plj;
architecture behav of PLj is
    signal b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7:std_logic_vector(3 downto 0); --十进制计数器
    signal bcd:std_logic_vector(3 downto 0); --BCD码寄存器
    signal q :integer range 0 to 49999999; --秒分频系数
    signal qq : integer range 0 to 499999; --动态扫描分频系数
    signal en,bclk:std_logic; --使能信号，有效被测信号
    signal sss : std_logic_vector(3 downto 0); --小数点
    signal bcd0,bcd1,bcd2,bcd3 : std_logic_vector(3 downto 0);寄存7位十位计数器中
    有效的高4位数据
```

```
begin
second:process(clk)          -----产生一个持续时间为一秒的的闸门信号
```

```
begin
  if start='1' then q<=0;
  elsif clk'event and clk='1' then
    if q<49999999 then q<=q+1;
    else q<=49999999;
    end if;
  end if;
  if q<49999999 and start='0' then en<='1';
  else en<='0';
  end if;
end process;
```

```
and2:process(en,clk1)      -----获取 7位十进制计数器的计数脉冲
begin
  bclk<=clk1 and en;
end process;
```

-----完成对被测信号计脉冲数

```
com:process(start,bclk)
begin
  if start='1' then
b1<="0000";b2<="0000";b3<="0000";b4<="0000";b5<="0000";b6<="0000";b7<="0000";
  elsif bclk'event and bclk='1' then
    if b1="1001" then b1<="0000";
      if b2="1001" then b2<="0000";
        if b3="1001" then b3<="0000";
          if b4="1001" then b4<="0000";
            if b5="1001" THEN b5<="0000";
              if b6="1001" then b6<="0000";
                if b7="1001" then b7<="0000";
                  else b7<=b7+1;
                end if;
              else b6<=b6+1;
            end if;
          else b5<=b5+1;
        end if;
      else b4<=b4+1;
    end if;
  else b3<=b3+1;
  end if;
  else b2<=b2+1;
  end if;
  else b1<=b1+1;
  end if;
end if;
end process;
```

-----把7位十进制计数器有效的高4位数据送入bcd0~3

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if b7>"0000" then bcd3<=b7; bcd2<=b6; bcd1<=b5; bcd0<=b4; sss<="1110";
    elsif b6>"0000" then bcd3<=b6; bcd2<=b5; bcd1<=b4; bcd0<=b3; sss<="1101";
    elsif b5>"0000" then bcd3<=b5; bcd2<=b4; bcd1<=b3; bcd0<=b2; sss<="1011";
      else bcd3<=b4; bcd2<=b3; bcd1<=b2; bcd0<=b1; sss<="1111";
    end if;
  end if;
end process;
```

-----动态显示

```
weixuan:process(clk)
begin
  if clk'event and clk='1' then
    if qq< 9then qq<=qq+1;bcd<=bcd3; w1<="0111";
      if sss="0111" then yy1(0)<='0';
        else yy1(0)<='1';
      end if;
    elsif qq<19 then qq<=qq+1;bcd<=bcd2; w1<="1011";
      if sss="1011" then yy1(0)<='0';
        else yy1(0)<='1';
      end if;
    elsif qq<29 then qq<=qq+1;bcd<=bcd1; w1<="1101";
      if sss="1101" then yy1(0)<='0';
        else yy1(0)<='1';
      end if;
    elsif qq<39 then qq<=qq+1;bcd<=bcd0; w1<="1110";
      if sss="1110" then yy1(0)<='0';
        else yy1(0)<='1';
      end if;
    else qq<=0;
    end if;
  end if;
end process;
```


m0: process (bcd) --译码

begin

case bcd is

 when "0000"=>yy1(7 downto 1)<="0000001";

 when "0001"=>yy1(7 downto 1)<="1001111";

 when "0010"=>yy1(7 downto 1)<="0010010";

 when "0011"=>yy1(7 downto 1)<="0000110";

 when "0100"=>yy1(7 downto 1)<="1001100";

 when "0101"=>yy1(7 downto 1)<="0100100";

 when "0110"=>yy1(7 downto 1)<="1100000";

 when "0111"=>yy1(7 downto 1)<="0001111";

 when "1000"=>yy1(7 downto 1)<="0000000";

 when "1001"=>yy1(7 downto 1)<="0001100";

 when others=>yy1(7 downto 1)<="1111111";

end case;

end process;

end behav;

波形驱动代码


```
 uut: plj PORT MAP (  
     start => start,  
     clk => clk,  
     clk1 => clk1,  
     yy1 => yy1,  
     w1 => w1  
 );  
 process  
 begin  
 clk<='0';  
 wait for 10 ns;  
 clk<='1';  
 wait for 10 ns;  
 end process;
```



```
 process  
 begin  
 start<='1';  
 wait for 100 ms;  
 start<='0';  
 wait for 100 ms;  
 end process;
```

```
 process  
 begin  
 clk1<='0';  
 wait for 1 ms;  
 clk1<='1';  
 wait for 1 ms;  
 end process;
```

```
END;
```

仿真结果

 

  



遇到的困难

根据源程序来写仿真
波形

复位时钟频率合适才
能使复位信号到来之
前计数完毕

还要使仿真时间足够
长

多次调整 run ----
time

```
process
begin
clk<='0';
wait for 10 ns;
clk<='1';
wait for 10 ns;
end process;
```

```
process
begin
start<='1';
wait for 100 ms;
start<='0';
wait for 100 ms;
end process;
```

心得体会

一句话：看起来容易 实践起来难



谢谢！

