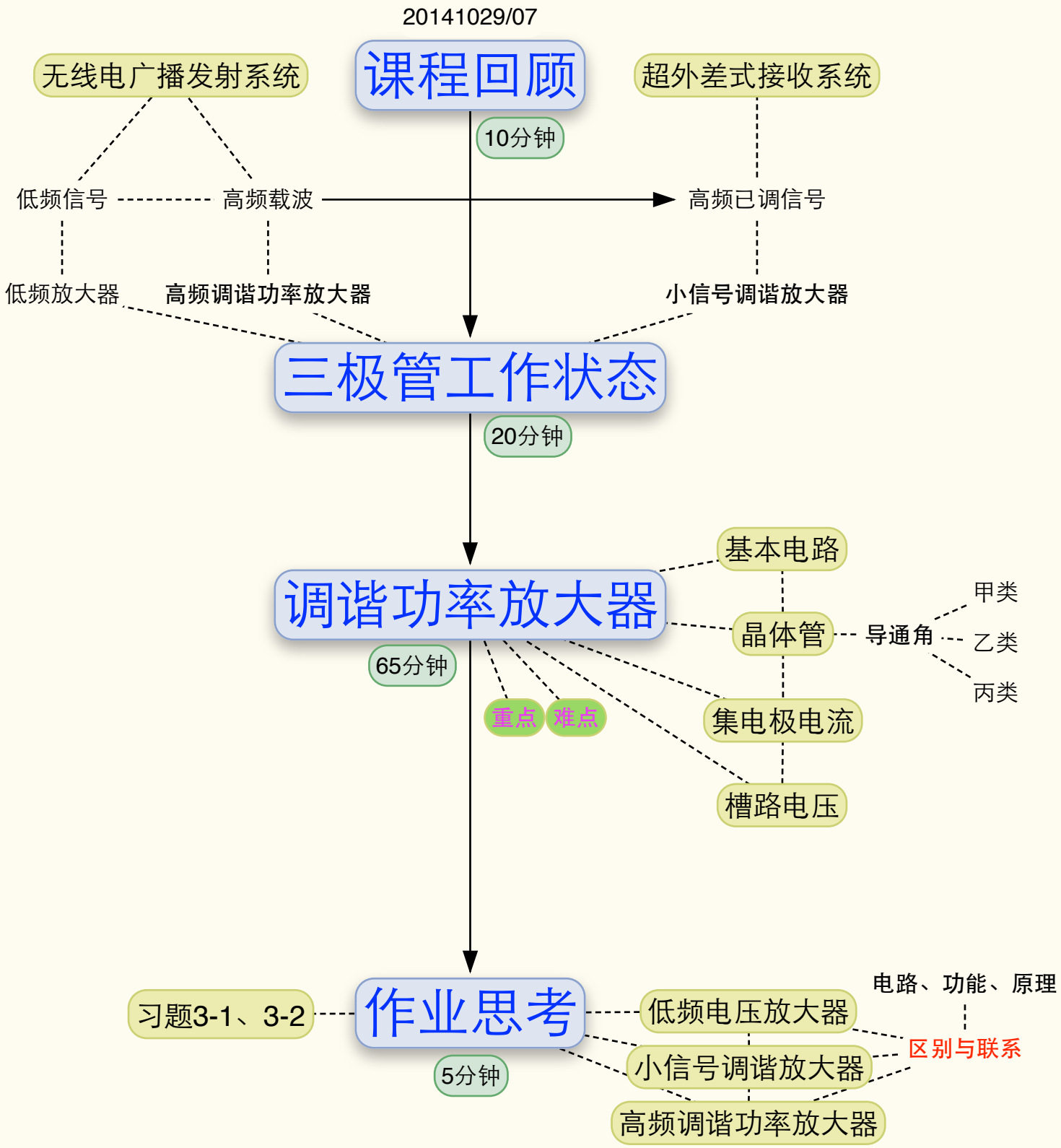
20141029/07
课程回顾
10分钟
无线电广播发射系统
超外差式接收系统
低频信号
高频载波
高频已调信号
低频放大器
高频调谐功率放大器
小信号调谐放大器
三极管工作状态
20分钟
调谐功率放大器
65分钟
重点
难点
基本电路
晶体管
导通角
甲类
乙类
丙类
集电极电流
槽路电压
作业思考
5分钟
习题3-1、3-2
低频电压放大器
小信号调谐放大器
高频调谐功率放大器
电路、功能、原理
区别与联系