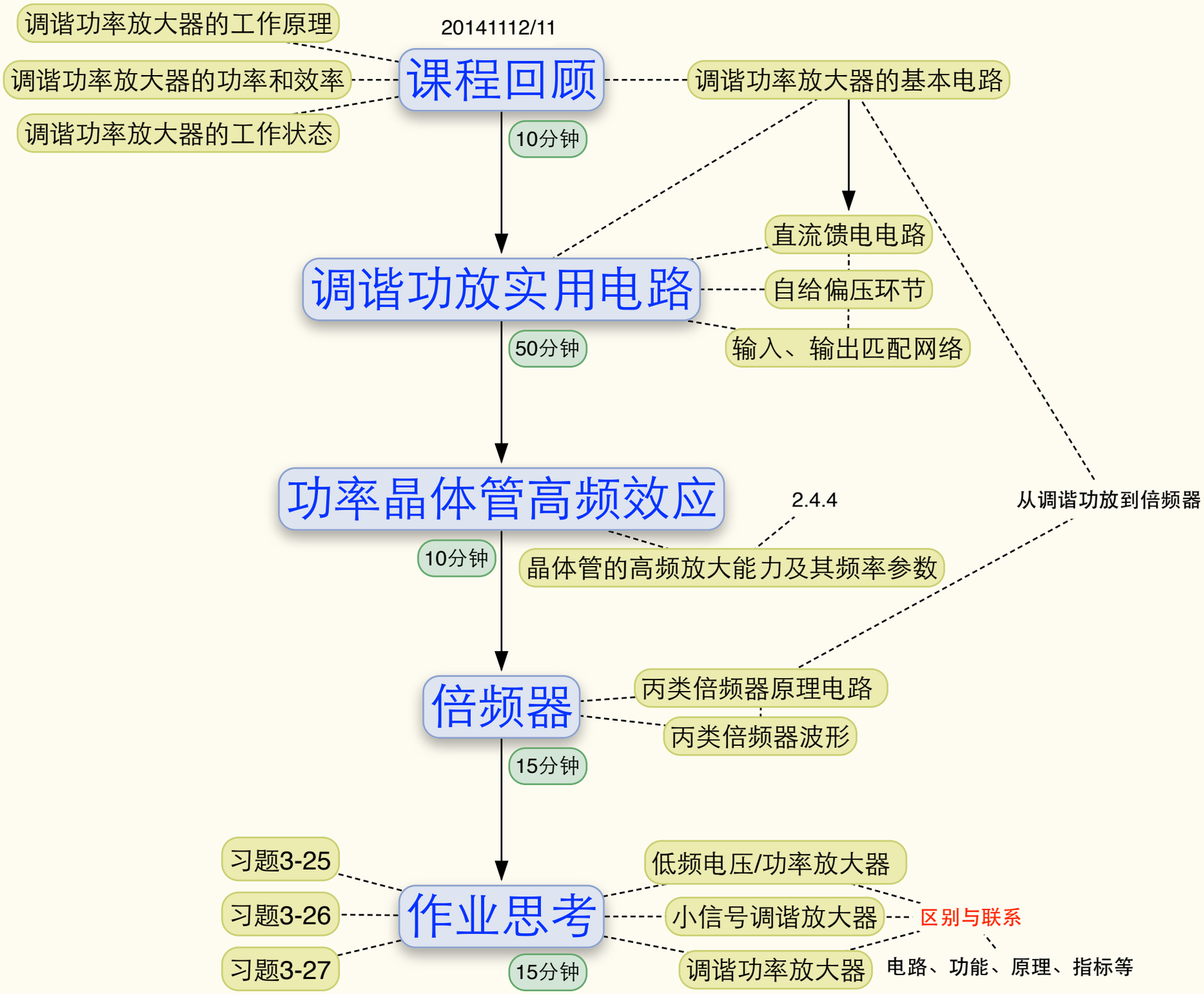
20141112/11
课程回顾
调谐功率放大器的工作原理
调谐功率放大器的功率和效率
调谐功率放大器的工作状态
调谐功率放大器的基本电路
10分钟
调谐功放实用电路
直流馈电电路
自给偏压环节
输入、输出匹配网络
50分钟
功率晶体管高频效应
2.4.4
晶体管的高频放大能力及其频率参数
10分钟
从调谐功放到倍频器
倍频器
丙类倍频器原理电路
丙类倍频器波形
15分钟
作业思考
习题3-25
习题3-26
习题3-27
15分钟
低频电压/功率放大器
小信号调谐放大器
区别与联系
调谐功率放大器
电路、功能、原理、指标等