20141124/14

课程回顾

10分钟

- 射同基（集）反
- 三点式LC振荡器
  - 比较
  - 电容
  - 电感

改进型三点式

重点 难点

50分钟

- 原因
- 思路
- 电路
  - 串联 ---- 克拉泼
  - 并联 ----- 西勒
- 原理

频率稳定

20分钟

- 振荡器的频率稳定度
- 造成频率不稳定的因素
- 稳频措施

石英晶体

10分钟

- 压电效应
- 等效电路

重点

作业思考

10分钟

- LC三点式振荡器比较
  - 电容反馈 ------ 考毕兹
  - 电感反馈 ------ 哈特莱
  - 电容串联改进 -- 克拉泼
  - 电容并联改进 -- 西勒