20141231/25

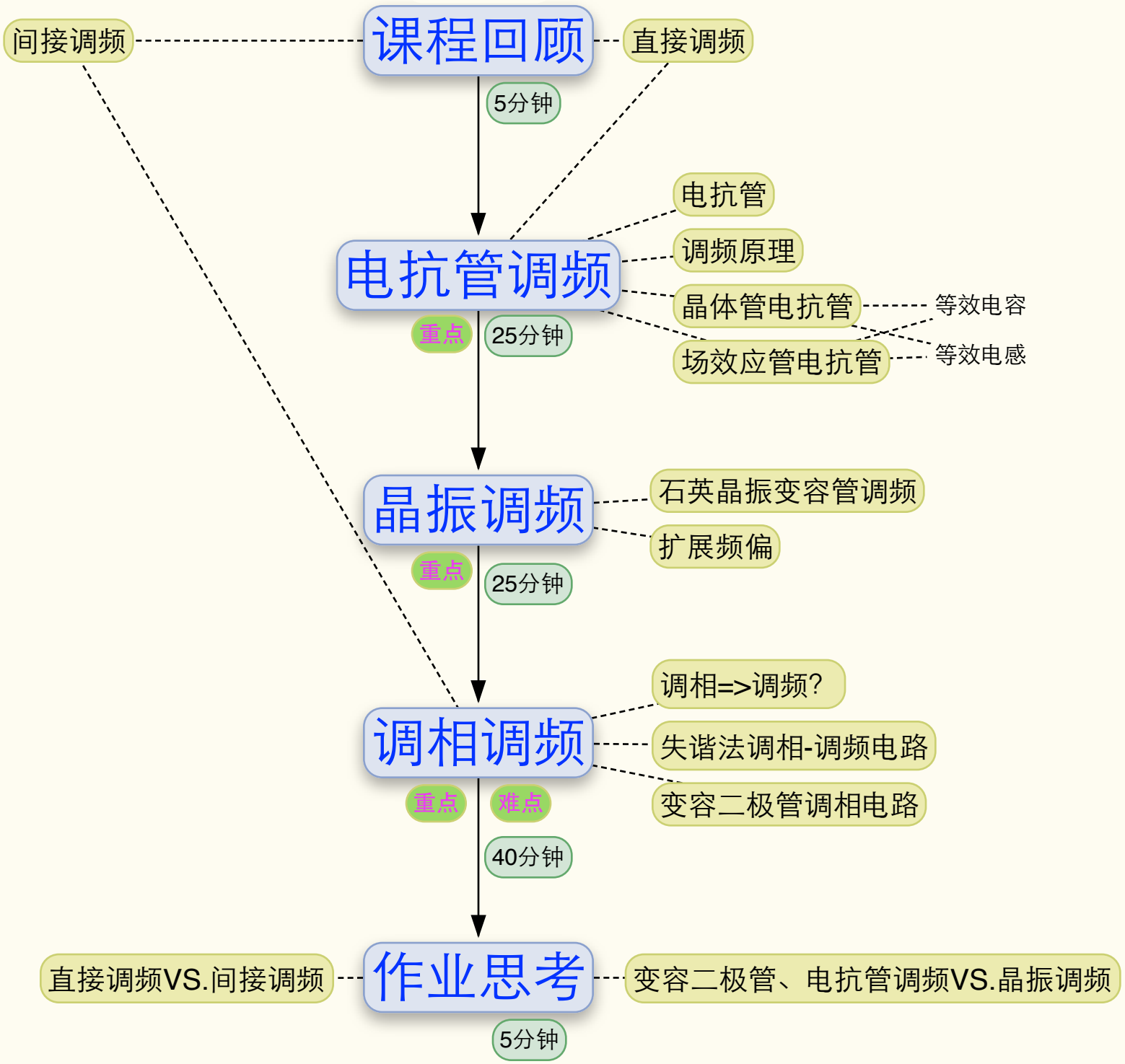
课程回顾
间接调频
直接调频
5分钟
电抗管调频
电抗管
调频原理
晶体管电抗管
等效电容
等效电感
场效应管电抗管
重点
25分钟
晶振调频
石英晶振变容管调频
扩展频偏
重点
25分钟
调相调频
调相=>调频?
失谐法调相-调频电路
变容二极管调相电路
重点
难点
40分钟
作业思考
直接调频VS.间接调频
变容二极管、电抗管调频VS.晶振调频
5分钟