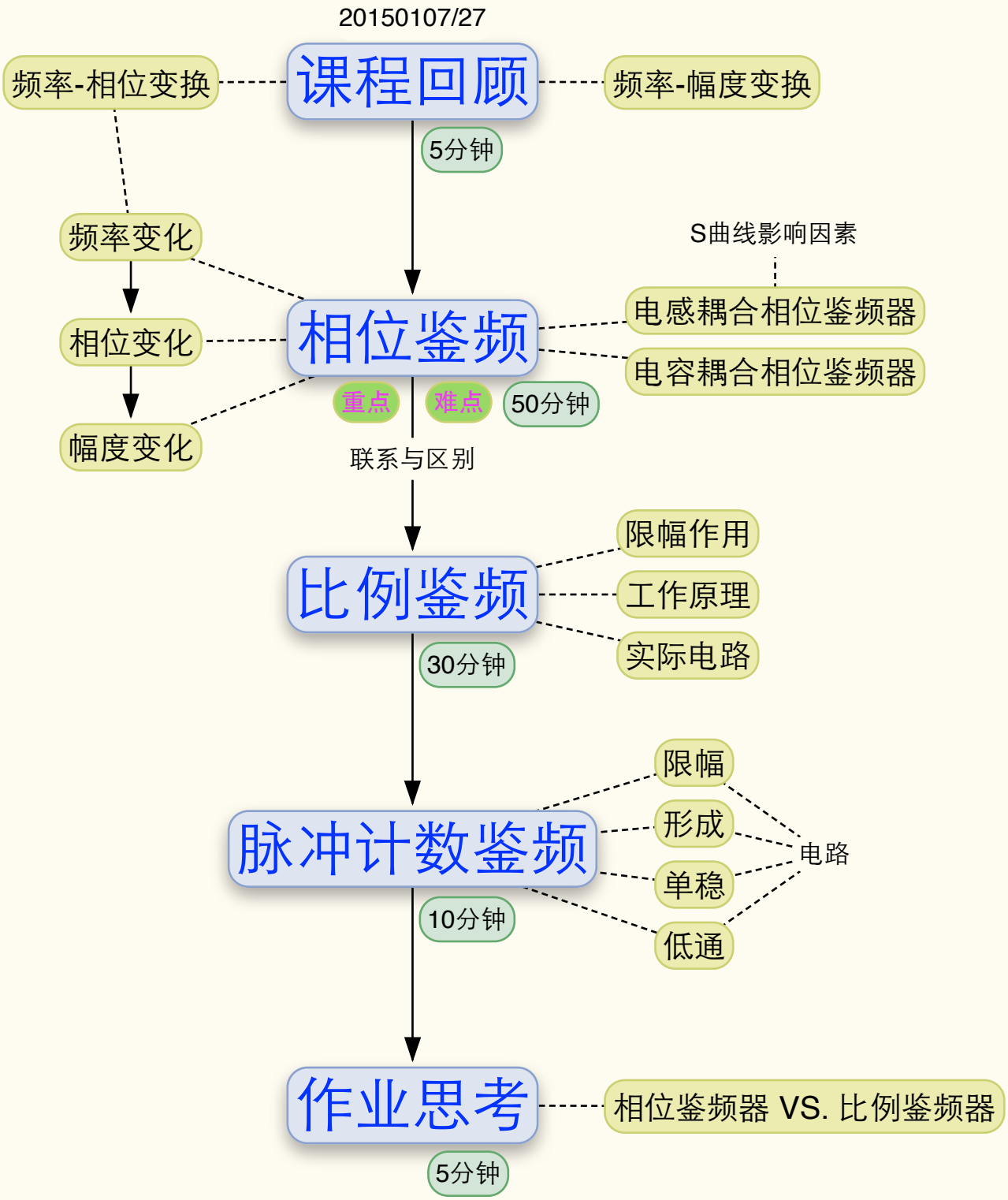
20150107/27
课程回顾
频率-相位变换
频率-幅度变换
5分钟
频率变化
相位变化
幅度变化
相位鉴频
S曲线影响因素
电感耦合相位鉴频器
电容耦合相位鉴频器
重点
难点
50分钟
联系与区别
比例鉴频
限幅作用
工作原理
实际电路
30分钟
脉冲计数鉴频
限幅
形成
单稳
低通
电路
10分钟
作业思考
相位鉴频器 VS. 比例鉴频器
5分钟